

a) Determinar experimentalmente a resistência de entrada de um circuito (por regressão linear de um conjunto de pares de valores tensão-corrente) e analiticamente (isto é, por análise de circuitos) b) Analogamente, determinar a resistência de saída de uma fonte de tensão real (simulada) c) Determinar o valor duma resistência a partir do seu código de cores