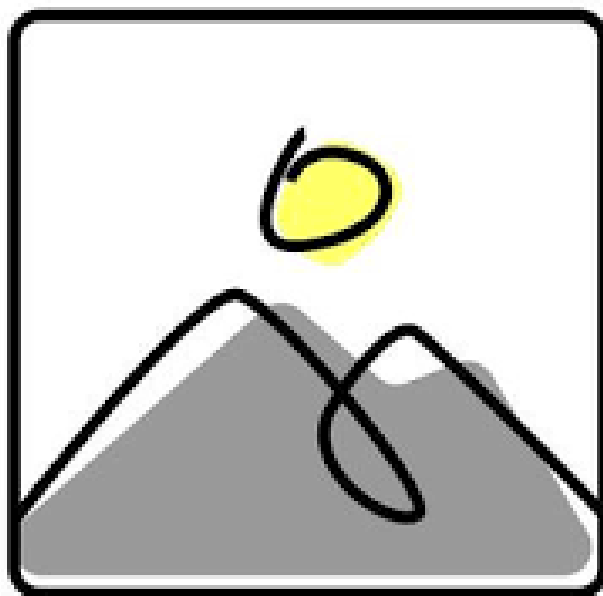


Universidade de Aveiro
Departamento de Física



Grupo 4 - P9
Santiago Rodrigues - 125272
Samuel Fortunato - 125492
Leonor Gomes - 126088

Unidade Curricular: Campo Eletromagnético
Professor: António Cunha

22 de março de 2026

Índice

1	Resumo	2
2	Resultados	3
2.1	Montagem 1	3
2.1.1	Alínea a)	3
2.1.2	Alínea b)	3
2.2	Montagem 2	3
3	Análise de Resultados	6
4	Discussão e Conclusão	7
5	Contribuições Individuais	8
6	Anexos	9

1 Resumo

2 Resultados

2.1 Montagem 1

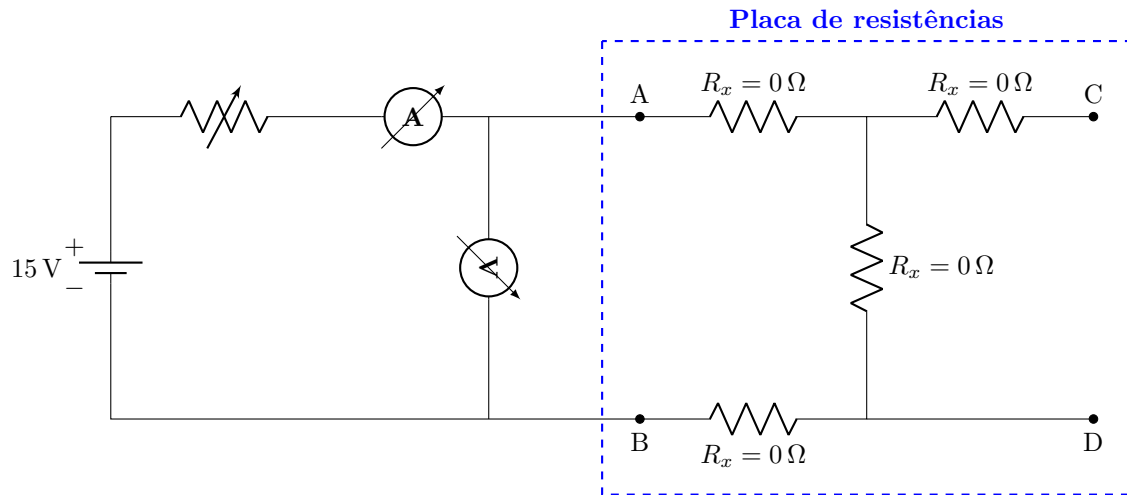


Figura 1: Montagem inicial

2.1.1 Alínea a)

Talvez não chamar a isto alínea, mas outra coisa? Nao sei o quê tho

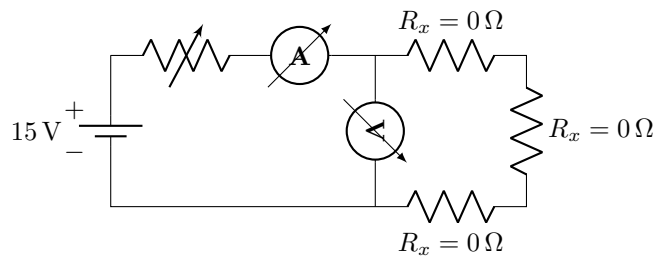


Figura 2: Circuito alínea a)

2.1.2 Alínea b)

2.2 Montagem 2

Tabela 1: Tensão e corrente alínea a)

Tensão (V)	Corrente (mA)
7.75	20.2
8.41	21.9
9.03	23.5
9.92	25.8
10.82	28.3
11.54	30.1
12.07	31.5
12.51	32.7
13.12	34.2
14.50	37.8

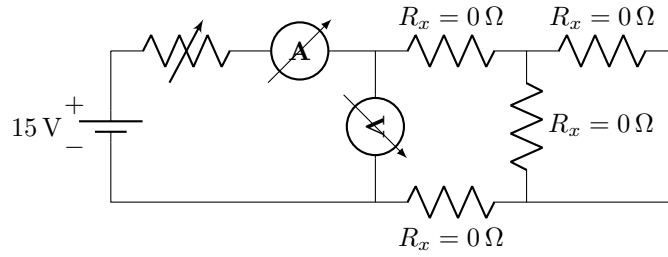


Figura 3: Circuito alínea b)

Tabela 2: Tensão e corrente alínea b)

Tensão (V)	Corrente (mA)
8.65	17.42
9.12	18.34
9.59	19.28
10.15	20.40
10.71	21.50
11.30	22.70
11.92	23.90
12.51	25.10
13.34	26.90
14.52	29.20

Tabela 3: Tensão e corrente alínea b)

Tensão (V)	Corrente (mA)
3.290	9.71
3.060	10.24
2.830	10.74
2.570	11.33
2.330	11.85
2.040	12.51
1.720	13.22
1.327	14.10
0.781	15.32
0.100	17.06

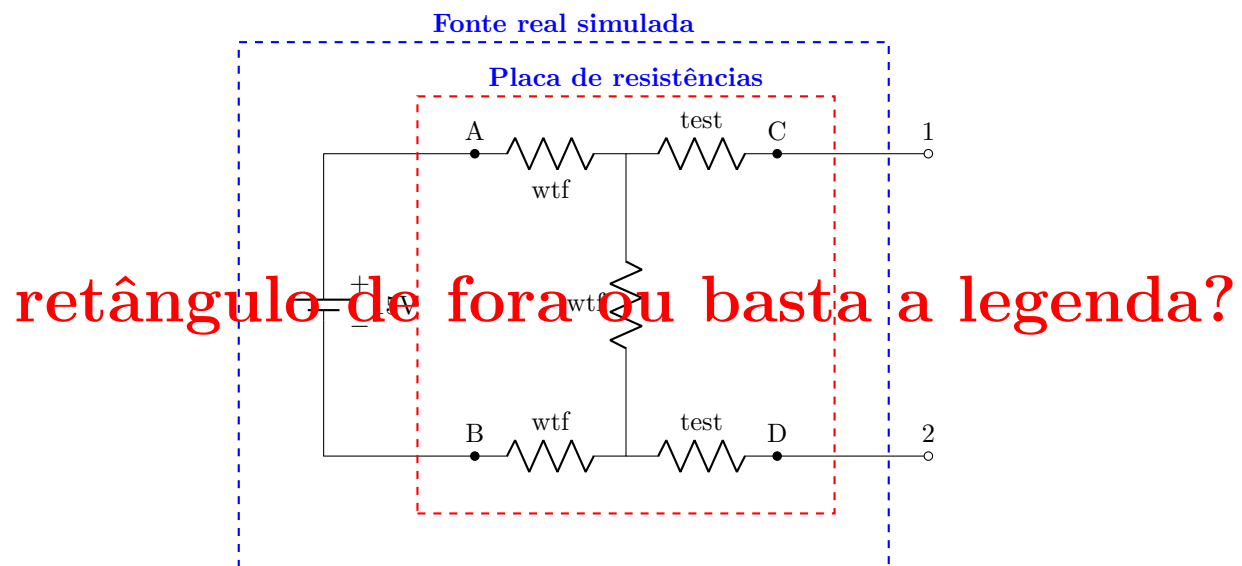


Figura 4: Fonte real simulada

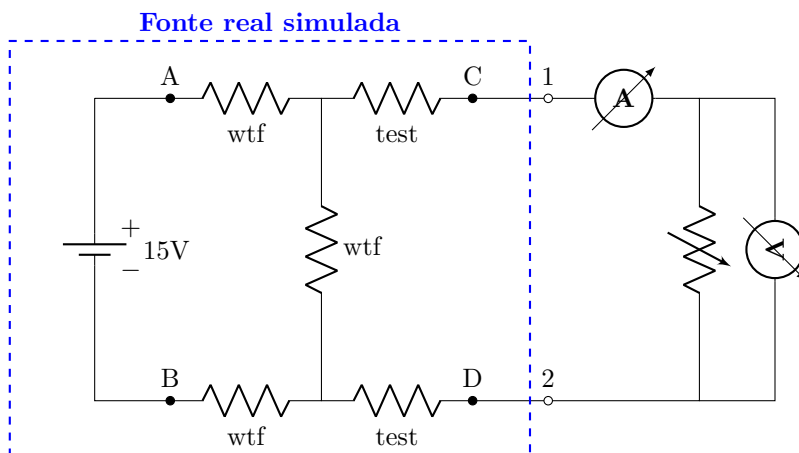


Figura 5: Segunda montagem

3 Análise de Resultados

4 Discussão e Conclusão

5 Contribuições Individuais

6 Anexos